

## Kalibrierung der Spannungsquellen

Ziel dieses Versuches ist es, die Spannung des IOLabs und der drei in Serie geschalteten Batterien zu bestimmen. Da der verwendete Sensor nur bis 3.3 V geht, verwenden wir einen Spannungsteiler, um die Spannung zu halbieren. Der Spannungsteiler setzt sich aus zwei in Serie geschalteten 10.0(1) k $\Omega$  Widerständen zusammen. Die Spannung wird nach einem Widerstand gemessen, wo sie zur Hälfte abgefallen ist. Das Potential der Quelle ist demnach doppelt so groß wie der gemessene Wert.

Um den Messwert zu bestimmen, wurde über einen Zeitraum von fünf Sekunden der Mittelwert gebildet. Der Fehler der einzelnen Messwerte wurde auf  $1/2^{11}$  gesetzt, da der Sensor eine Auflösung von 12 Bit hat, wobei der tatsächliche Wert in nur 11 enthalten ist, da ein Bit das Vorzeichen angibt. Die Unsicherheit im Mittelwert wurde auf die Standardabweichung gesetzt, damit (per Definition) zwei Drittel der Daten innerhalb des  $1\sigma$  Intervalls liegen. Aufgrund der Toleranz der Widerstände, berechnet sich die Spannung der Quelle als

$$U_{\text{source}} = \left( \frac{R_1}{R_2} + 1 \right) U_{\text{measured}} \quad (1)$$

Der beste Schätzwert für die Quellenspannung ist das doppelte des gemessenen Wertes, der Fehler ist aber etwas Größer, da der Fehler der Widerstände ihn vergrößert.

Führt man nun die Messung durch erhält man

$$U_{\text{IOLab}} = 3.296(5) \text{ V} \quad U_{\text{batt}} = 4.520(6) \text{ V} \quad (2)$$

## Überprüfung des Ohmschen Gesetzes

Um das Ohmsche Gesetz zu überprüfen, wurde ein Widerstand an die Spannungsquelle  $U_{\text{IOLab}}$  angeschlossen. Da wir aus dem vorherigen Versuch die angelegte Spannung kennen und den Widerstandswert ablesen können, lässt sich der fließende Strom über als  $I = U/R$  berechnen.

Um dieses Modell zu überprüfen, messen wir den Strom durch den Schaltkreis und vergleichen anschließend den gemessenen Wert mit dem Berechneten. Den Strom messen wir nicht direkt, sondern indirekt über einen sogenannten Shunt-Widerstand, welcher einen sehr geringen Widerstandswert hat (in unserem Fall ist  $R_{\text{shunt}} = 1.00(5) \Omega$ ) und daher den Schaltkreis nur gering beeinflusst. Wir können den Spannungsabfall am Shunt-Widerstand über einen präzisen Sensor messen, und über das Ohmsche Gesetz den fließenden Strom berechnen.

Da der High-Gain Sensor nicht geeicht ist und systematisch vom wahren Messwert abweicht, wurden bei jede Messung die Kabel und somit die Polarität gewechselt. Der Mittelwert der Absolutbeträge dieser beiden Messungen ist die effektive Spannung, die am Shunt-Widerstand angelegt ist. In Tabelle 1 wurden die gemessenen Spannungen und den daraus errechneten Strom für die Widerstände  $R_1 = 4.70(5) \text{ k}\Omega$  und  $R_2 = 10.0(1) \text{ k}\Omega$  eingetragen.

**Tabelle 1:** Gemessene Spannungen  $U^+$ ,  $U^-$ , effektive Spannung  $U_{\text{eff}}$  und daraus errechneter Strom  $I$  für  $R_1 = 4.70(5) \text{ k}\Omega$  und  $R_2 = 10.0(1) \text{ k}\Omega$ .

$R$	$U^+$ in mV	$U^-$ in mV	$U_{\text{eff}}$ in mV	$I$ in mA
$R_1$	0.2159(5)	-0.4230(4)	0.3195(3)	0.32(2)
$R_2$	0.5820(15)	-0.7871(6)	0.6846(8)	0.68(3)

Verwendet man nun das Ohmsche Gesetz in der Form  $I = U/R$  und setzt für die Spannung  $U_{\text{IOlab}} = 3.296(5) \text{ V}$  und für den Widerstand jeweils  $R_1$  und  $R_2$  ein, erhält man


$$I_1 = 0.3296(6) \text{ mA} \quad I_2 = 0.7012(13) \text{ mA} \quad (3)$$

Der Shunt-Widerstand wurde bei der Berechnung obiger Stromstärken nicht berücksichtigt, da eine Abweichung erst in der siebten Nachkommastelle festzustellen ist, die nicht mehr signifikant ist. Diese in Tabelle 1 dargestellten Messwerte stimmen mit den Berechneten im Rahmen der Unsicherheit überein, weshalb das Ohmsche Gesetz von diesem Versuch akzeptiert wird.

## Widerstandsnetzwerk mit einer Spannungsquelle

In diesem Versuch werden die Kirchhoff'schen Regeln auf ihre Gültigkeit überprüft, indem der fließende Strom an manchen Stellen gemessen wird. Dafür wurde ein etwas komplizierteres Netzwerk aus Widerständen aufgebaut, welches in Abbildung 1 dargestellt ist. Es wird an drei Stellen der Strom über einen Shunt-Widerstand bestimmt und anschließend mit dem theoretisch bestimmten Wert verglichen.

Für die theoretische Bestimmung der Ströme werden drei Maschen aufgestellt, wobei die Shunt-Widerstände hier wieder nicht berücksichtigt werden. Zudem teilt sich der Strom nach  $R_1$ , sodass die Summe der Ströme  $I_2$  und  $I_3$  durch die Voltmeter  $U_2$  und  $U_3$  dem Strom  $I_1$  durch  $U_1$  entspricht.

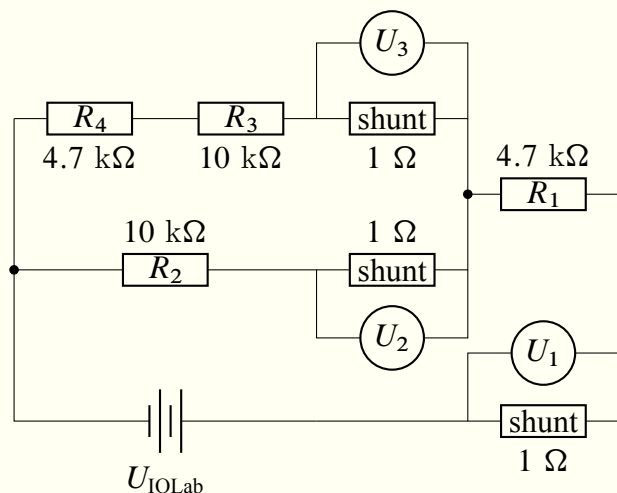

**Abbildung 1:** Schaltkreis mit vier Widerständen. An drei Stellen wird über einen Shunt-Widerstand die Spannung gemessen.

$$\text{I : } U_{\text{IOlab}} - I_1 R_1 - I_2 R_2 = 0 \quad (4)$$

$$\text{II : } U_{\text{IOlab}} - I_1 R_1 - I_3 R_3 - I_3 R_4 = 0 \quad (5)$$

$$\text{III : } I_2 R_2 - I_3 R_3 - I_3 R_4 = 0 \quad (6)$$

Mithilfe der drei Gleichungen erhält man für die Ströme

$$I_1 = \frac{U_{\text{IOLab}}}{R_{\text{ges}}} \quad I_2 = \frac{U_{\text{IOLab}} - R_1 I_1}{R_2} \quad I_3 = \frac{R_2 I_2}{R_3 + R_4} \quad (7)$$

wobei  $R_{\text{ges}}$  der Gesamtwiderstand des Schaltkreises ist.

Die Ströme  $I_1$ ,  $I_2$  und  $I_3$  wurden empirisch über Shunt-Widerstände bestimmt. Dabei wird der Spannungsabfall an einem möglichst kleinen Widerstand gemessen und mithilfe des Ohmschen Gesetzes in Strom umgerechnet. Dies wurde an drei Stellen gemacht und die Ergebnisse sind in Tabelle 2 dargestellt. Die Unsicherheit der Werte kommt einerseits aus der Toleranz des Widerstände und andererseits aus der statistischen Schwankung vom Messsensor. Hierbei dominiert mit die Unsicherheit des Widerstandes mit einem Beitrag von über 99.5% des Gesamtfehlers.

**Tabelle 2:** Gemessene Spannungen  $U^+$ ,  $U^-$ , effektive Spannung  $U_{\text{eff}}$  und daraus errechneter Strom  $I$  an drei verschiedenen Stellen im Schaltkreis.


Sensor	$U^+$ in mV	$U^-$ in mV	$U_{\text{eff}}$ in mV	$I$ in mA
$U_1$	0.2066(5)	-0.4104(10)	0.3085(6)	0.31(2)
$U_2$	0.1562(7)	-0.1887(6)	0.1724(5)	0.172(9)
$U_3$	0.1001(3)	-0.1374(3)	0.1187(2)	0.119(6)

Um den Spannungsabfall an den einzelnen Widerständen empirisch zu ermitteln, wurde mit dem A7 Sensor vom IOLab eine Spannungsmessung im Knoten links neben  $R_1$  durchgeführt. Der Abfall  $U_{R1}$  und  $U_{R2}$  lassen sich damit bestimmen, da  $U_{\text{IOLab}} = U_{R1} + U_{R2}$  und die Messung gerade den Spannungsabfall nach  $R_1$  also  $U_{R1}$  gemessen hat. Um  $U_{R3}$  und  $U_{R4}$  zu bestimmen, bedarf es an einer weiteren Messung zwischen den Widerständen  $R_3$  und  $R_4$ . Dies in Kombination mit  $U_{R2} = U_{R3} + U_{R4}$  liefert die restlichen Spannungen. In Tabelle 3 wurden alle sowohl empirisch, als auch rechnerisch ermittelten Werte eingetragen.

**Tabelle 3:** Vergleich zwischen den empirisch und rechnerisch ermittelten Werten für diverse Spannungen und Ströme.

Messgröße	Gemessener Wert	Berechneter Wert	Einheit
$I_1$	0.31(2)	0.3094(5)	mA
$I_2$	0.172(9)	0.1842(3)	mA
$I_3$	0.119(6)	0.1253(2)	mA
$U_{R1}$	1.453(2)	1.454(2)	V
$U_{R2}$	1.843(5)	1.842(3)	V
$U_{R3}$	0.588(4)	0.5888(11)	V
$U_{R4}$	1.254(6)	1.253(2)	V


## Widerstandsnetzwerk 2

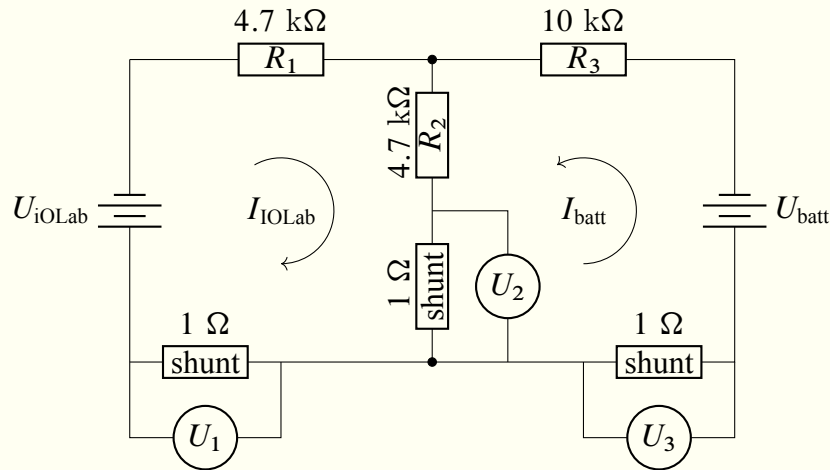

**Abbildung 2:** Schaltkreis mit drei Widerständen und zwei Spannungsquellen. An drei Stellen wird über einen Shunt-Widerstand die Spannung gemessen.

**Tabelle 4:** Vergleich zwischen den empirisch und rechnerisch ermittelten Werten für diverse Ströme.

Messgröße	Gemessener Wert	Berechneter Wert	Einheit
$I_1$	0.219(11)	0.2343(7)	mA
$I_2$	0.44(2)	0.4669(6)	mA
$I_3$	0.224(11)	0.2326(5)	mA

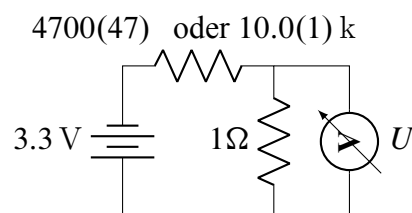

**Abbildung 3:** Zeigt eine Serienschaltung von einem Widerstand und einem Amperemeter, letztere besteht aus einer Parallelschaltung von einem Widerstand und einer Voltmeter